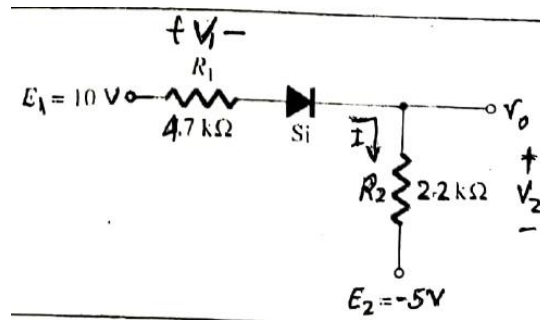


Q.3a Sol.



The resulting current through the circuit is

$$I = \frac{E_1 + E_2 - V_D}{R_1 + R_2} = \frac{10\text{ V} + 5\text{ V} - 0.7\text{ V}}{4.7\text{ k}\Omega + 2.2\text{ k}\Omega} = \frac{14.3\text{ V}}{6.9\text{ k}\Omega} \cong 2.07\text{ mA}$$

and the voltages are

$$V_1 = IR_1 = (2.07\text{ mA})(4.7\text{ k}\Omega) = 9.73\text{ V}$$

$$V_2 = IR_2 = (2.07\text{ mA})(2.2\text{ k}\Omega) = 4.55\text{ V}$$


Applying Kirchhoff's voltage law to the output section in the clockwise direction results in

$$-E_2 + V_2 - V_o = 0$$

and

$$V_o = V_2 - E_2 = 4.55\text{ V} - 5\text{ V} = -0.45\text{ V}$$

Q.3c Sol.

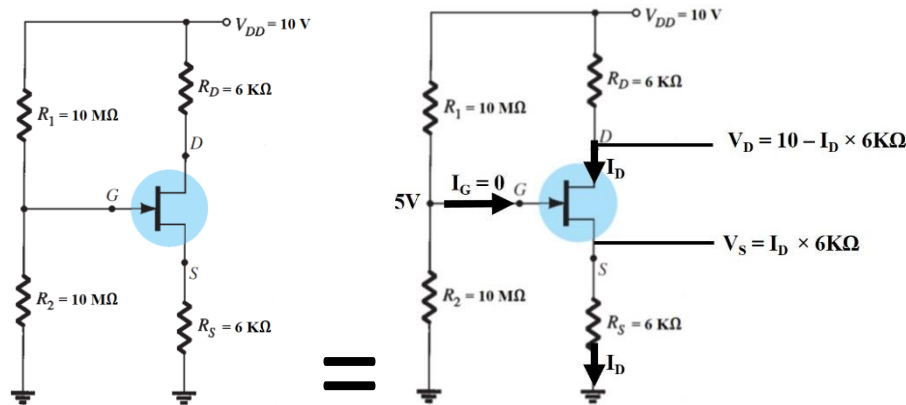

At the gate node due to potential divider, voltage will be $V_G = 5\text{V}$ and Transistor will be ON & in Saturation.

So, $V_{GS} = 5 - 6\text{K}\Omega \times I_D$

Now, I_D is given by $I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 = \frac{1}{2} \times 10^{-3} (5 - 6\text{K}\Omega \times I_D - 1)^2$ (for Tr is in Saturation.)

So,

$$18 \times I_D^2 - 25I_D + 8 = 0 ; I_D = 0.89\text{ mA} \text{ \& } 0.5\text{ mA}$$

If we take 0.89 mA then, $V_S = 6 \times 10^3 \times 0.89 \times 10^{-3} = 5.34\text{V}$

So, $V_S > V_G$, which makes transistor OFF.

Now if we take $I_D = 0.5\text{mA}$

$$V_S = 6 \times 10^3 \times 0.5 \times 10^{-3} = 3\text{V}$$

$$\text{So, } V_{GS} = 5 - 3 = 2\text{V}$$

$V_D = 10 - 6 \times 10^3 \times 0.5 \times 10^{-3} = 7\text{V}$, & Current through R_1 & R_2 will be $= 10/20\text{M}\Omega = 0.5\text{ }\mu\text{A}$

So, $I_D = 0.5\text{mA}$, $I_G = 0\text{A}$, $V_G = 5\text{V}$, $V_D = 7\text{V}$, $V_S = 3\text{V}$, Current through R_1 & $R_2 = 0.5\text{ }\mu\text{A}$